Iniziato martedì, 19 dicembre 2023, 14:11

Stato Completato

Terminato martedì, 19 dicembre 2023, 14:40

Tempo impiegato 29 min. 25 secondi

Valutazione 6,50 su un massimo di 8,00 (81,25%)

Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,50 su 1,00 Si considerino tre diversi processori P1, P2 e P3 che eseguono lo stesso insieme di istruzioni.

- P1 ha una frequenza di clock di 2 GHz e un CPI (Cicli Per Istruzione) di 1,0.
- P2 ha una frequenza di clock di 2,5 GHz e un CPI di 2,5.
- P3 ha una frequenza di clock di 3 GHz e un CPI di 2,0.
- Quale processore ha le prestazioni migliori espresse in numero di istruzioni al secondo?

• Si consideri un programma costituito da $3 \cdot 10^9$ istruzioni. Determinare il tempo (in secondi) richiesto da P1 per eseguire il programma. Nota: esprimere il risultato usando il punto . come separatore tra la parte intera e quella frazionaria se necessario. Non inserire alcun carattere di spaziatura o unità di misura. 0.3

Domanda **2**Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00 Dati i seguenti numeri relativi codificati in complemento a 2 su 6 bit X=111101 e Y=111110 quello con modulo maggiore è:

Scegli un'alternativa:

● a. Y X

 \circ b. X

La risposta corretta è: X

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00 Dati i numeri X=302 in base 4 e Y=201 in base 5:

Scegli un'alternativa:

 \odot a. $X < Y \checkmark$

 \bigcirc b. X > Y

 \circ c. X = Y

La risposta corretta è: X < Y

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00 Quale numero è rappresentato dalla seguente sequenza di bit ottenuta dall'inesistente codifica IEEE 754 in precisioneinsoddisfacente che utilizza 1 bit per il segno, 5 bit per l'esponente e 4 bit per la mantissa?

1100111001

Nota: esprimere il risultato usando il punto . come separatore tra la parte intera e quella frazionaria. Non inserire alcun carattere di spaziatura.

Risposta:	-25	~
-----------	-----	---

La risposta corretta è : -25

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00 Semplificare la seguente espressione logica:

$$(B \cdot C + A \cdot D) \cdot B + D \cdot \overline{C}$$

Come riferimento, le seguenti equivalenze logiche sono valide:

Name	AND form	OR form
Identity law	1A = A	0 + A = A
Null law	0A = 0	1 + A = 1
Idempotent law	AA = A	A + A = A
Inverse law	$A\overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
Commutative law	AB = BA	A + B = B + A
Associative law	(AB)C = A(BC)	(A + B) + C = A + (B + C)
Distributive law	A + BC = (A + B)(A + C)	A(B+C) = AB + AC
Absorption law	A(A + B) = A	A + AB = A
De Morgan's law	$\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A}\overline{B}$

Scegli un'alternativa:

$$\bullet$$
 a. $A \cdot B + \overline{D} + C$

Ob.
$$A \cdot B + D + C$$

$$O$$
 c. $A \cdot D + \overline{B} + C$


$$\bigcirc$$
 d. $\overline{A} \cdot B + \overline{D} + C$

La risposta corretta è: $A \cdot B + \overline{D} + C$

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

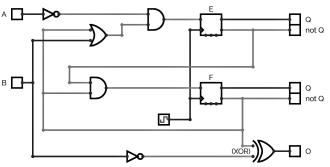


Data la rete sequenziale sincrona mostrata in figura, si supponga che i due flip-flop di tipo D, etichettati E ed F, memorizzino inizialmente lo stato $(Q_E,Q_F)=(1,0)$. Assumendo inoltre che sugli ingressi vengano fissati i valori (A,B)=(1,0), determinare:

- lo stato del flip-flop E dopo 1 ciclo di clock \bigcirc
- lo stato del flip-flop F dopo 1 ciclo di clock $oldsymbol{0}$
- lo stato del flip-flop E dopo 2 cicli di clock $oldsymbol{0}$
- ullet lo stato del flip-flop F dopo 2 cicli di clock ullet 1

Domanda **7**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

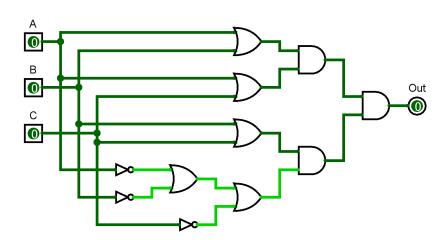

Data la rete combinatoria mostrata in figura, determinare l'espressione logica relativa all'uscita OUT:

Scegli un'alternativa:

$$\bullet$$
 a. $(A+B)\cdot (A+C)\cdot (B+C)\cdot (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$

$$\bigcirc$$
 b. $(A+B)\cdot A\cdot (B+C)\cdot (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$

$$\bigcirc$$
 c. $(A+B)\cdot(A+C)\cdot(B+C)\cdot(A+\overline{B}+\overline{C})$

O d.
$$(A+B)\cdot (A+C)\cdot (B+C)\cdot (\overline{A}+\overline{B}+C)$$

La risposta corretta è: $(A+B)\cdot (A+C)\cdot (\overline{B}+C)\cdot (\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$

Domanda **8**Risposta

corretta

Punteggio


Si supponga che il registro PC abbia il valore **0x0000000040008** (in esadecimale), e che l'istruzione corrente sia la prima istruzione riportata nel frammento di codice RISC-V di seguito.

ottenuto 1,00 su 1,00

Determinare l'indirizzo che sarà presente nel PC dopo l'esecuzione dell'istruzione blt t0, zero, cont1

addi t0, zero, -4 addi t1, zero, -4 xor t0, t0, t1 blt t0, zero, cont1 addi t0, zero, 0 jal zero, cont0 cont 1: addi t0, zero, 1 cont0: nop

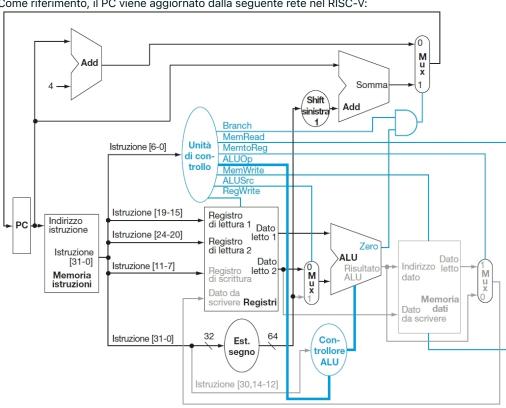Come riferimento, il PC viene aggiornato dalla seguente rete nel RISC-V:



Scegli un'alternativa:

- a. 0x00000000040001C
- b. **0**x**000000000400018**
- Oc. 0x000000000400010
- Od. 0x000000000400014
- e. 0x000000000400020

La risposta corretta è: 0x00000000400018